

KVL :

$$-12 + V_{R_3} + 3V_F = 0$$

$$\Rightarrow V_{R_3} = 12 - 3V_F$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{V_{R_3}}{I_{sccR_3}} = \frac{V_{R_3}}{I_F} = \frac{12 - 3V_F}{I_F}$$

$$\bullet V_F = 3V \longrightarrow 3.4V$$

$$I_F = 25mA - 30mA$$

$$\Rightarrow R_3 \in \left[\frac{12 - 3 \times 3.4}{30 \times 10^{-3}}; \frac{12 - 3 \times 3}{25 \times 10^{-3}} \right]$$

$$\Longleftrightarrow R_3 \in [60; 120](\Omega)$$

$$\bullet \text{Choose } R_1 = 40000\Omega$$

We have :

$$I_{R_2} = I_L = \frac{0.7}{40000} = 1.78 \times 10^{-6}$$

KVL :

$$-12 + V_{R_2} + V_{R_L} = 0$$

$$\Rightarrow V_{R_2} = 12 - V_{R_L} = 12 - 0.7 = 11.3V$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{V_{R_2}}{I_{R_2}} = 645414(\Omega)$$

Depend on R_L (Measured by VOM) Then :

$$R_2 = \frac{11.3}{\frac{0.7}{R_L}} = \frac{11.3 \times R_L}{0.7} = 12.14 R_L(\Omega)$$

KCL :

$$I_{R_1} = I_{R_2} + I_{R_3}$$

$$\Rightarrow I_{R_1} = I_{R_2} + I_F$$

$$\Rightarrow I_{R_1} = \frac{0.7}{R_2} + I_F$$

$$\Rightarrow I_{R_1} \in [0.025; 0.03](A)$$

Measurement on the laboratory; The voltage between two pins of the capacitor is around

$$V_{0C} = 12\sqrt{2}(V)$$

$$\bullet \text{On the backup : } V_{DC} = 18.8(V)$$

We design R_1 such that $V_{DC} = 12(V)$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{18.8 - 12}{I_{R_1}}$$

$$\Rightarrow R_1 \in [227; 275]$$

Power : Power Index ≥ 1.5